

PÓŁ PRZEWODNIKOWE

■ Podstawy

Nazwisko prądu: Tadunek przepływający w jednostce czasu przez przekrój poprzeczny przewodnika [jednostka: amper = A]

Sekundarny Tadunek
w objętości $A \cdot v \cdot \Delta t$
prędkość Tadunków

$$Q \rightarrow \left(\begin{array}{c} \nearrow \\ A \\ \searrow \end{array} \right) \quad I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{dQ}{dt} = I$$

Napięcie: różnicą potencjalów między dwoma punktami obwodu [jednostka: wolt = V]


Opoř elektryczny:  opornik

[jednostka: ohm = Ω] Prawo Ohma: $U = R \cdot I$

na opornikach wydzielają się energię.
Moc wydzielana na opornikach wynosi:

$$P = U \cdot I = R I^2 = \frac{U^2}{R}$$

• Szeregowe łączenie oporników:

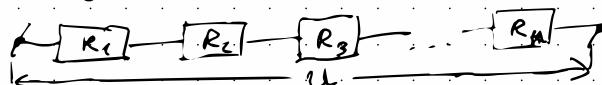

Nazwisko prądu na串联u z oporników jest taki samo (zachowanie Tadunków), aylei $U = \sum_{i=1}^n U_i \Rightarrow R_x = \frac{U}{I} = \sum_{i=1}^n \frac{U_i}{I} = \sum_{i=1}^n R_i$

$$\Rightarrow R_x = \sum_{i=1}^n R_i \quad (\text{opór zastępujący})$$

• Równoległe źródła napięcia oporników



Napięcie jest jednakowe na każdym oporniku,

czyli


$$I = \sum_{i=1}^n I_i \Rightarrow \frac{1}{R_*} = \frac{I}{U} = \sum_{i=1}^n \frac{I_i}{U} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

$$\Rightarrow R_* = \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right)^{-1}$$

■ Prawa Kirchhoffa

1°) Prawo zachowania ładunku

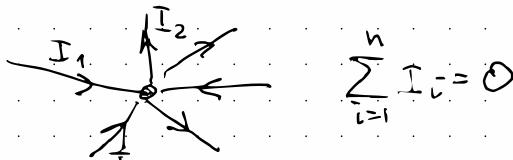
- suma natężen prądu do wpływających i wypływających z węzła wynosi zero



(prądy wpływające traktujemy jako dodatnie, a odpływające jako ujemne)


2°) Prawo zachowania energii

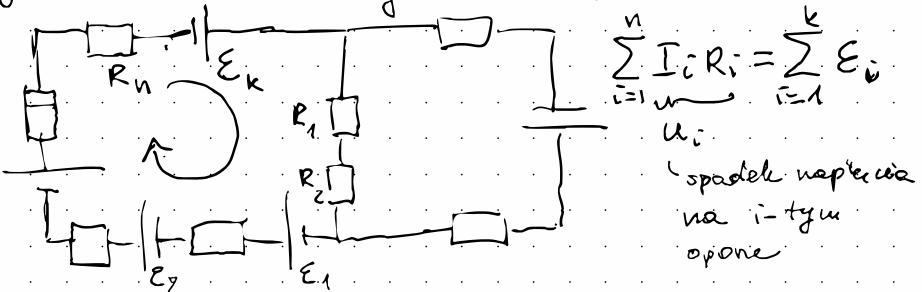- Suma spadków napięć na oporach w obwodzie zamkniętym jest równa sumie sił elektromotorycznych w zamkniętym okrągu obwodu



Siła elektromotoryczna - zarysik wywołujący prądy w obwodzie elektrycznym

Punkt A:

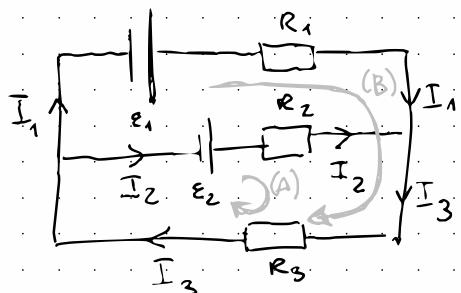

$$\begin{cases} I_3 = I_1 + I_2 & (\text{pierwsze prawo Kirchhoffa}) \\ E_1 = I_1(r_1 + R_1) + I_3 R_3 & (\text{ościeżka } B, \text{ II prawo Kirchhoffa}) \\ E_2 = I_2(r_2 + R_2) + I_3 R_3 & (\text{ościeżka } A, \text{ II prawo Kirchhoffa}) \end{cases}$$

r_1, r_2 - opory wejściowe


zwrócić uwagę
że jest równa

$$\Rightarrow I_1 = \frac{E_1(R_2 + R_3 + r_2) - E_2 R_3}{(R_1 + r_1)(R_2 + r_2) + R_3(R_1 + r_1 + R_2 + r_2)}$$

$$I_2 = \frac{E_2(R_1 + R_3 + r_1) - E_1 R_3}{(R_1 + r_1)(R_2 + r_2) + R_3(R_1 + r_1 + R_2 + r_2)}$$

$$I_3 = \frac{E_1(R_2 + r_2) + E_2(R_1 + r_1)}{(R_1 + r_1)(R_2 + r_2) + R_3(R_1 + r_1 + R_2 + r_2)}$$

Przejście gwiazda - trójkąt

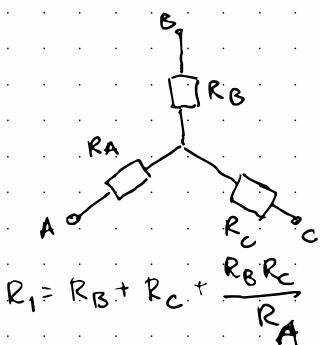


$$R_1 = R_B + R_C + \frac{R_B R_C}{R_A}$$

$$R_2 = R_A + R_C + \frac{R_A R_C}{R_B}$$

$$R_3 = R_A + R_B + \frac{R_A R_B}{R_C}$$

\Leftrightarrow

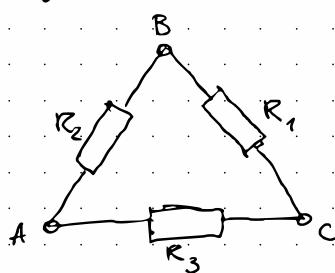

$$R_A = R_2 R_3 / (R_1 + R_2 + R_3)$$

$$R_B = R_1 R_3 / (R_1 + R_2 + R_3)$$

$$R_C = R_1 R_2 / (R_1 + R_2 + R_3)$$

Idealny amperomierz i voltmierz

Amperomierz:

- w wyidealizowanych przypadkach zachodzi się, że amperomierz ma rezystancję oporu wewnętrzny


$$r_{\text{wew.}} = 0$$

- w rzeczywistości $r_{\text{wew.}} \neq 0$, ale jest małe i dla małych prądów mówimy plynąć, że $r_{\text{wew.}} = 0$, ale w przypadku dużych wartości z prawa Ohma wiemy, że spadek napięcia $r_{\text{wew.}} I$ może być znaczący.


Voltomierz:

- w przypadku wyidealizowanego voltmierza postrada miedziowrony opór wewnętrzny, czyli prąd przez niego płynący wynosi $I=0$
- w rzeczywistości opór wewnętrzny jest duży, ale nie miedziowrony tzn. częściowo prąd płynące w kierunku pływa przez voltmierz. Jeżeli chcemy dokonać zmiany na tą wariancję musimy najpierw wprowadzić amperomierz, a potem voltmierz.

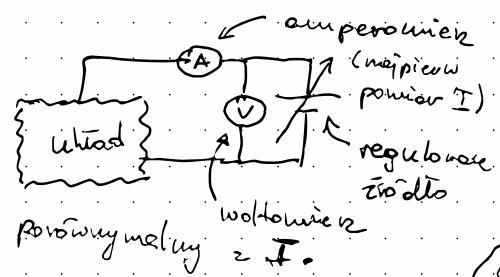- Gdy $I=0$ mamy, wtedy opór wewnętrzny amperomierza jest nie istotny, ale prąd płynący przez voltmierz jest



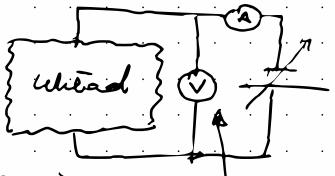- Gdy I - duże, wtedy proud płynący przez wtórnik jest pomniejszy, a spadek napięcia na cewce mniejszy znamazy.



(najpierw powinno być)


■ Charakterystyka przedwo-napięciowa

Ważną informacją o właściwie elektrycznym


jest jego charakterystyka przedwo-napięciowa, czyli wykres natężenia prądu w funkcji napięcia $U(I)$.

- dla opornika mamy:

dla natężenia I

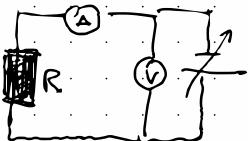


dla skrótu U

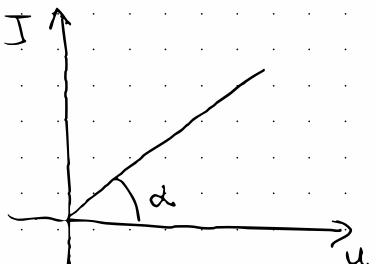

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{R} = G, \text{ gdzie}$$

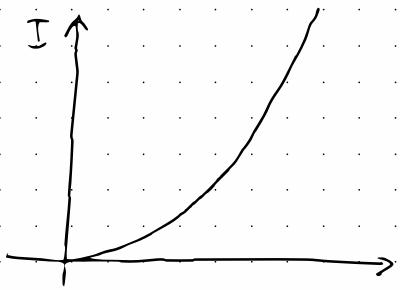
G to przewodność (konduktancja), która jest mierną w siemensach
[$S = \Omega^{-1}$].



• dla diody sytuacja jest bardziej skomplikowana


$$I(U) = I_0 (e^{U/U_0(T)} - 1),$$

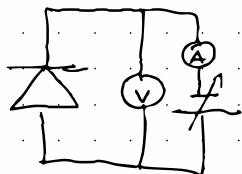gdzie $U_0(T) \sim \frac{1}{T}$, gdzie
 T - temperatura, I_0 - to tzw.
 prąd nasycenia.




■ Budowa diody i jej właściwości

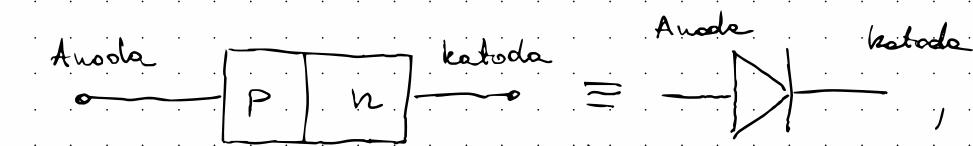
Dioda jest złożonym pośródwodnikowym łączeniem składającym się z dwóch warstw z których jedna jest dornieszczana tak, że ma nadwiar elektronów (n - negative) a druga ma ich niedowiar (p - positive).



czyli

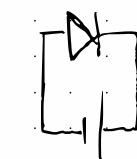

nie płynie prąd

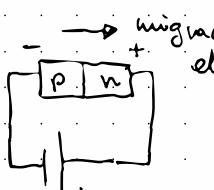

migracje elektronów




- powstaje "kondensator" i tym samym prąd nie płynie

- gestość elektronów w diodzie się rozwija i prąd płynie

- ilość nośników prądu w półprzewodniku rośnie z temperaturą i im wyższa temperatura tym półprzewodnik jest lepszym przewodnikiem (dla metali jest na odwrót)

Sześciogłówka dla opornika - dioda

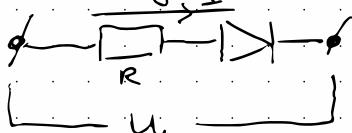

Zachowanie Teorią: $I = \text{const}$,
czyli

$$U = IR + U_0 \ln\left(\frac{I}{I_0} + 1\right),$$

$$\text{bo } I = I_0 e^{U/U_0} - I_0 \Rightarrow \frac{I}{I_0} + 1 = e^{U/U_0} \Rightarrow \frac{U}{U_0} = \ln\left(\frac{I}{I_0} + 1\right)$$


Zaktasując, że $\frac{\Delta U}{\Delta I} \ll R$ dla dużych I , wtedy

$$\lim_{\Delta I \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{dU}{dI} = \frac{d}{dI} \left(U_0 \ln\left(\frac{I}{I_0} + 1\right) \right) =$$


$$= \frac{U_0}{I + I_0} \underset{\uparrow}{\approx} \frac{U_0}{I} \ll R, \text{ czyli}$$

dla dużej I

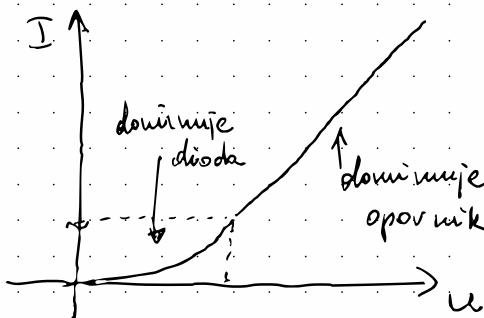gdy I duże dominuje opornik i mamy liniową charakterystykę prądowo-napięciową, a dla małego I dominuje dioda i wykres jest nie-liniowy



■ Dioda świeca (LED)

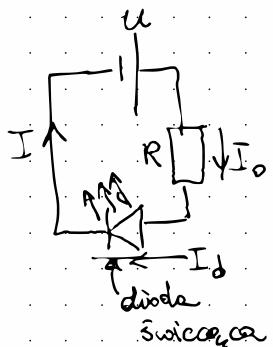

w tym przypadku

$$U = U_0 + U_d \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{spadek napięcia} \\ \text{na diodzie} \\ \uparrow \\ \text{spadek} \\ \text{napięcia na} \\ \text{oporniku} \end{array}$$

zwiększy z tym, że tączka jest na więcej energii na świecenie

ponadto $I = I_0 = I_d$ (I prawo Kirchhoffa)

czyli $U_0 = U - U_d \Rightarrow I = \frac{U - U_d}{R}$, wartość U_d zależy od koloru diody.

Dla diody czerwonej $U_d \approx 1,8V$,

a dla diody niebieskiej $U_d \approx 3-3,3V$